

# Preparation Report LAB4

Guy Cohen 207881004

Liav Ben Or 315909390

## תוכן עניינים:


3	מטרת המעבדה
3	בדיקת ביצועים
3-5	סימולציה
5	תדר מקסימלי
6-14	פירוט המערכת
15	נתיב קריטי
15	צריבה על הכרטיס
16	חיווט הכרטיס
16	pLL
17-18	signal tap

## מטרת המעבדה

במעבדה זו למדנו להשתמש ביכולות של תוכנת Quartus ובפרט לבצע סינתזה עבור מודלים שפיתחנו בעבר במעבדה 1. את הסינתזה ביצענו על גבי FPGA.
 
## בדיקת ביצועים


בדיקה זו נעשתה על מנת לבדוק ביצועים ראשוניים של ה-ALU שפיתחנו במעבדה 1, ובנוסף בדיקה של התוספת של הוצאת גל ריבועי עבור קוד מסויים. אך הפעם בשילוב של סינתזה על גבי כרטיס FPGA אמיתי. מכיוון שהמערכת שפיתחנו (ALU) הינה אסינכרונית, כלומר ללא שעון, נצטרך לחבר למערכת רגיסטרים סינכרוניים לכניסה ולמוצא המערכת על מנת לבצע אנליזה בזמן.




כאשר אל רגיסטרים אלו נחבר את שעון מהכרטיס בעל תדר של 50 מגה הרץ.
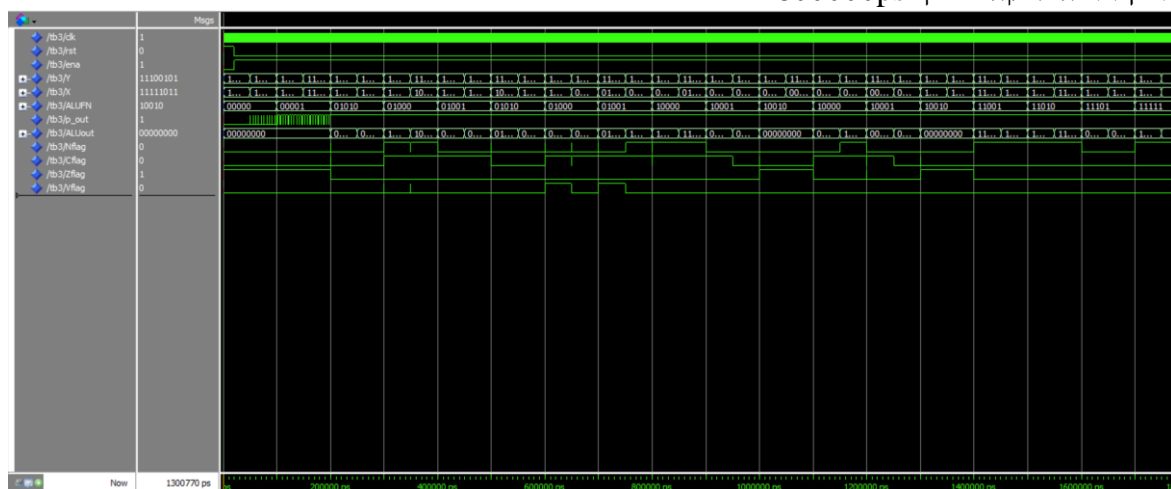
## סימולצית ModelSim


בסימולציה זו תחילה נבצע TB ונראה את הגלים על גבי המערכת כולה. להלן כל הגלים עבור המערכת כולה, כאשר TB שלנו מתחיל מפקודות של הוצאת גל ריבועי ולאחר מכן מריץ את שאר הפקודות המבוקשות. ערכי X ו Y משתנים במהלך הבדיקה. על מנת לבדוק את המערכת יש לצרף את הקובץ top\_sim. נריץ את הבדיקה במשך 1800000ps:



 בתמונה מטה ניתן לראות את פעולת הגל הריבועי עבור ALUFN כשערכו הוא "00000" כאשר ערכו של X הוא "11110101" וערכו של Y הינו "11111110", נשים לב שהחיסור ביניהם יוצא 9 ולכן הגל הריבועי עולה לערך 1 לוגי למשך 9 מחזורי שעון:



 בתמונה מטה ניתן לראות את פעולת הגל הריבועי עבור ALUFN בתמונה מטה ניתן לראות את פעולת הגל הריבועי עבור ALUFN כשערכו הוא "00001" כאשר ערכו של X הוא "11101011" וערכו של Y הינו "11111101", נשים לב שהחיסור ביניהם יוצא 18 ולכן הגל הריבועי יורד לערך 0 לוגי למשך 18 מחזורי שעון:



## מציאת תדר מקסימלי

בכדי למצוא תדר מקסימלי של המערכת שלנו, כאמור נצטרך להוסיף רגיסטרים בכניסה ובמוצא ה-ALU, לכן יצרנו קובץ VHDL חדש שעוטר את מערכת ה-ALU עם הרגיסטרים שמוזנים מאותו השעון. נוסיף את הקובץ הבא:

```
# Constrain clock port clk with a 20-ns requirement
create_clock -period 20 [get_ports clk]

# Automatically apply a generate clock on the output of phase-locked loops (PLLs)
# This command can be safely left in the SDC even if no PLLs exist in the design
derive_pll_clocks
```

התוכנה יודעת לחשב את הערך המקסימלי, במערכת שלנו התדר המקסימלי הוא:

	Fmax	Restricted Fmax	Clock Name	Note
1	371.75 MHz	371.75 MHz	clk_di...divclk	

## פירוט המערכת

בסעיף זה נסביר על המערכת שלנו ככלל ועל תתי המודולים שלה בפרט. עבור כל אחד ניתן סקירה קצרה על אופן פעילותו, נציג את RTL שלו לאחר ביצוע הסינתזה, נפרט את הלוגיקה בה הוא משתמש ונמצא נתיב קריטי למערכת.


## מודול ALU

### תיאור

רכיב זה הוא הרכיב המרכזי של המערכת המכיל את כל הרכיבים המתוארים מעלה כתת רכיבים המרכיבים אותו "השלם גדול מסך חלקיו!". הוא מקבל את הכניסות X, Y, ALUFN ויודע לנתב אותם לרכיב המתאים בהתאם. מימשנו כך שרכיבים שאינם בשימוש יהיו בנתק ורק הרכיב הדרוש יבצע את פעולתו, פלט המערכת ALUOUT יהיה בהתאם. כמו כן למערכת יש דגלי בקרה הנדלקים בהתאם לצורך ע"פ הגדרתם במשימה.

### אופן המימוש

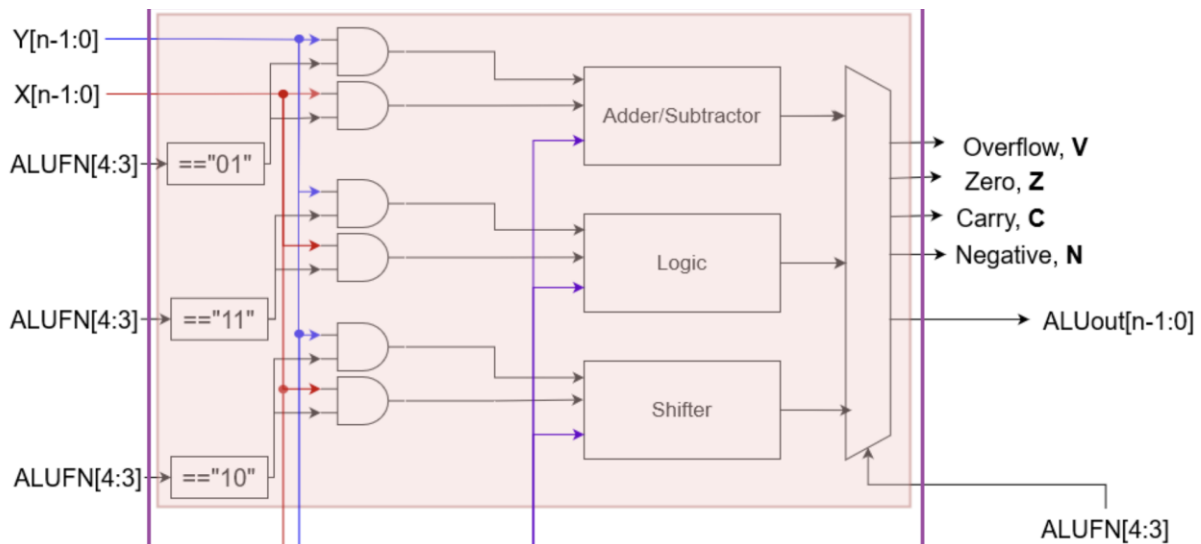1. הגדרת כל תתי רכיבי המערכת כ-COMPONENTS.
2. יצירת סיגנלי עזר לחיבור בין רכיבי המערכת.
3. חילוף שלושת הביטים הראשונים מ-ALUFN וניתובם לרכיב הרלוונטי.
4. חישוב דגלי הבקרה ע"פ הגדרתם במשימה.
5. הוצאת ALU\_OUT בהתאם לרכיב שהופעל.




### מוצאי המערכת:

- דגלי בקרה (Carry) C, (Negative) N, (Zero) Z, (Overflow) V, תוצאת פעולת הרכיב יוצאת ב-ALUOUT

Function Kind	Decimal value	ALUFN	Operation	Note
Arithmetic	8	01000	Res=Y+X	
	9	01001	Res=Y-X	Used also for compare operation
	10	01010	Res=neg(X)	
Shift	16	10000	Res=SHL Y,X(k-1 to 0)	Shift Left Y of $q \pm X(k-1..0)$ times Res=Y(n-1-q..0)#(q@0) <b>When <math>k = \log_2 n</math></b>
	17	10001	Res=SHR Y,X(k-1 to 0)	Shift Right Y of $q \pm X(k-1..0)$ times Res=(q@0)#Y(n-1...q) <b>When <math>k = \log_2 n</math></b>
Boolean	24	11000	Res=not(Y)	
	25	11001	Res=Y or X	
	26	11010	Res=Y and X	
	27	11011	Res=Y xor X	
	28	11100	Res=Y nor X	
	29	11101	Res=Y nand X	
	30	11111	Res=Y xnor X	

שרטוט ה-RTL של מודול זה –

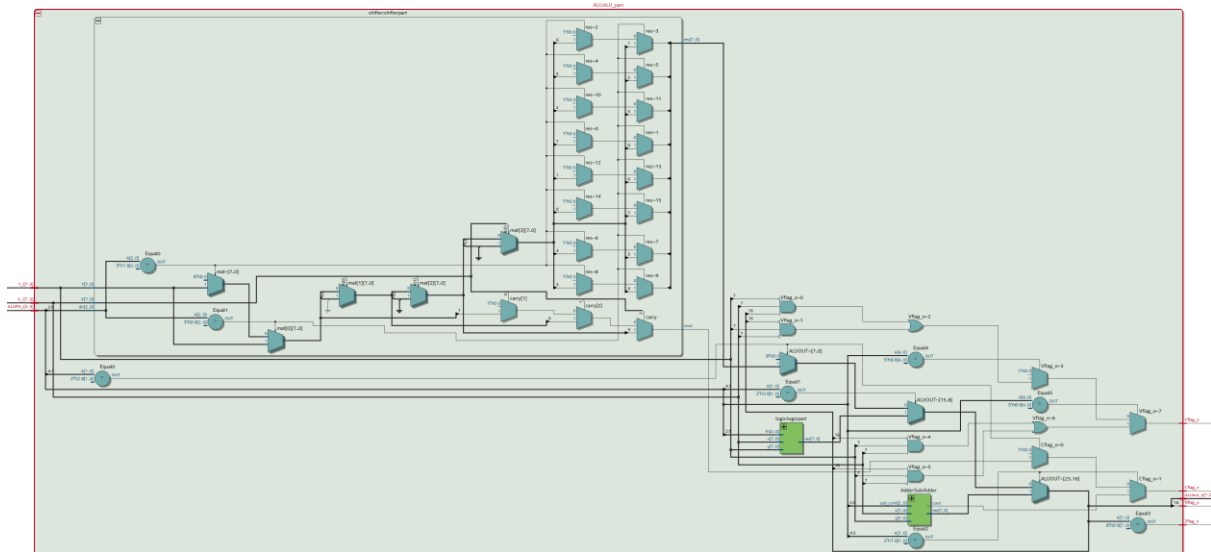


## מודול AdderSub
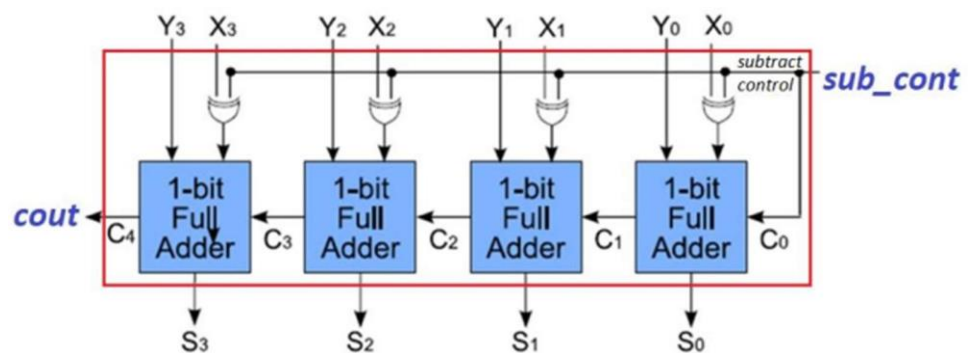
### תיאור


רכיב זה יופעל כאשר שני הביטים האחרונים ב ALUFN יהיו "01". ויבצע את אחת משלושת הפעולות הבאות בהתאם לכניסת ALUFN באופן הבא:

- "000" - חיבור בין X ל Y
- "001" - חיסור בין Y ל X
- "010" -  $\text{NEG}(X)$



SUB\_CONT אחראי על בחירת אחת מתת פעולות הרכיב.

:RTL

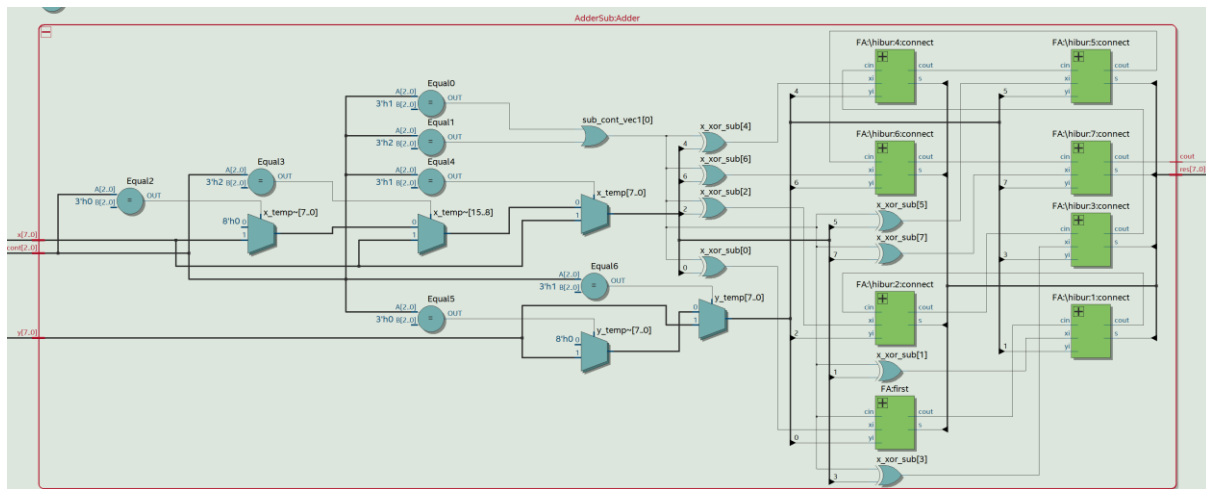

## מודול Shifter


### תיאור

רכיב זה מופעל בהתאם לכניבת ALUFN ומבצע פעולת הזזה המבוססת על BARREL SHIFTER כאשר ביטים 0,1,2 מחליטים אם ההזזה תבצע ימינה או שמאלה, "001", "000" בהתאמה. ניכנס לרכיב זה כאשר שני הביטים השמאליים שך ALUFN יהיו "10".

### מימוש

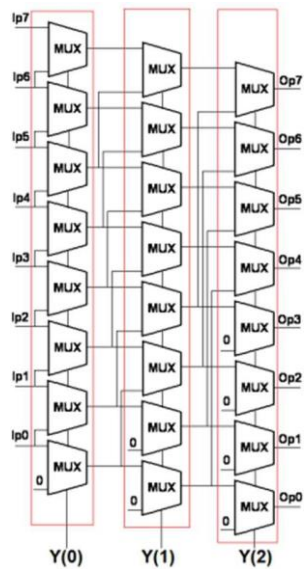
1. הגדרנו סיגנלים שימושיים כגון MAT השומרת את ההזזות במהלך תהליך זרימת המידע.
2. איתחלנו בשורה הראשונה של המטריצה את המספר המקורי Y לפני ההזזות.
3. בהתאם ל K הביטים הראשונים של X ביצענו הזזות Y ושמרנו בשורות המטריצה.
4. חישוב ה CARRYOUT שצריך לצאת והוצאת השורה האחרונה מהמטריצה כתוצאה הסופית.





הערה: כאשר ההזזה מוגדרת ימינה נבצע את שלב 2 בצורה הפוכה ולבסוף לאחר סיום שלב 5 נהפוך את התוצאה הסופית על מנת לקבל הזזות כרצוי.

:RTL

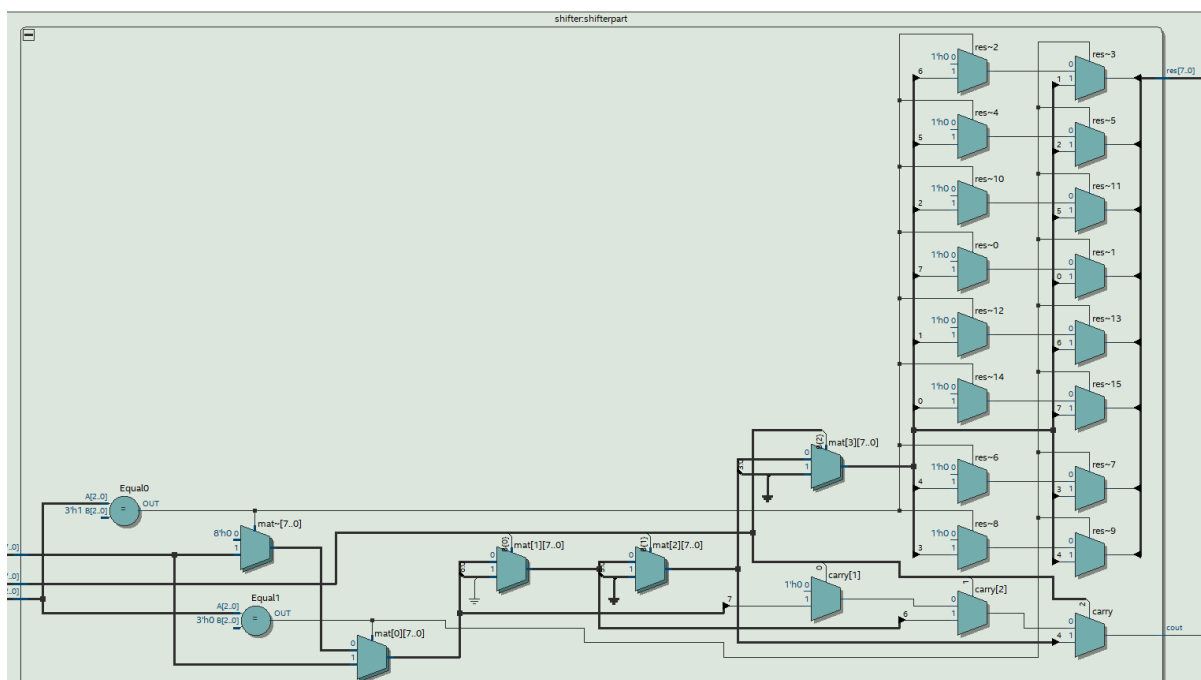

# רכיב Logic


## תיאור

ניכנס לרכיב זה כאשר שני הביטים השמאליים שך ALUFN יהיו "11".

רכיב זה מבצע פעולות לוגיות על וקטורים X ו Y ע"פ כניסת ALUFN:

- NOT(Y) - "000"
- X OR Y - "001"
- Y AND X - "010"
- Y XOR X - "011"
- Y NOR X - "100"
- Y NAND X - "101"
- Y XNOR X - "111"


RTL:

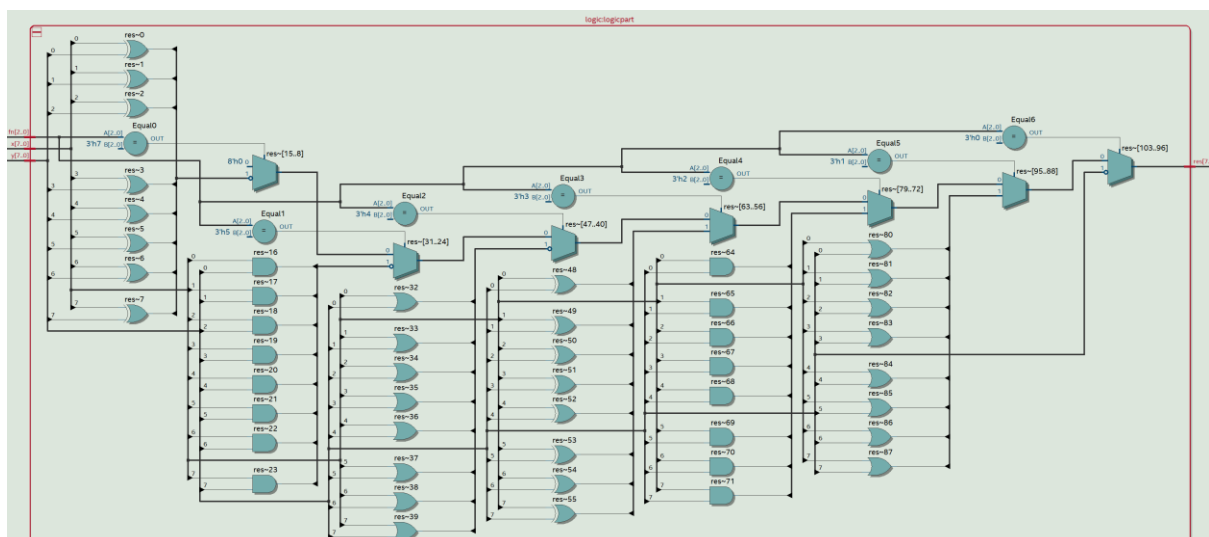


## מודול down\_entity
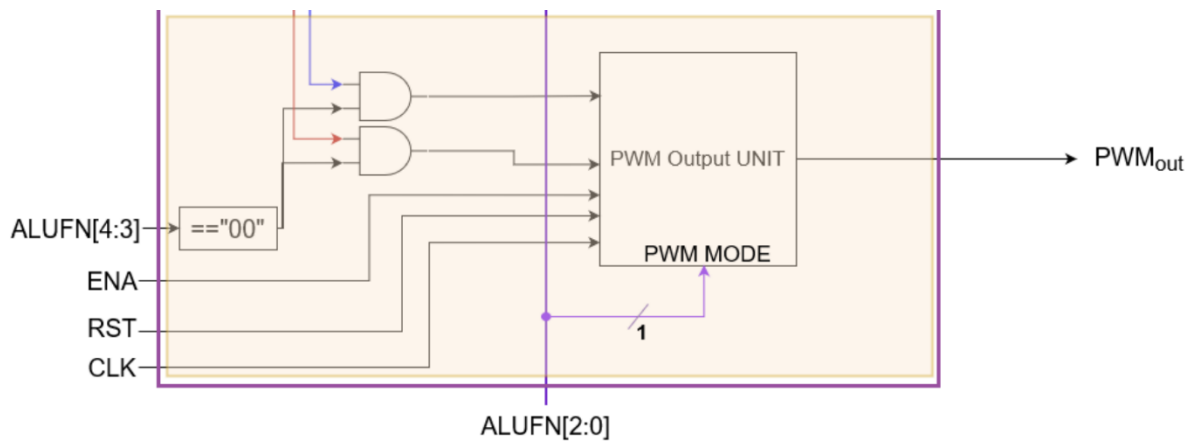
### תיאור

רכיב זה הוא רכיב המכיל את רכיב ה PWM. הוא מקבל את הכניסות X, Y, ALUFN ויודע לנתב אותם לרכיב המתאים בהתאם. מימשנו כך שרכיב ה pwm יהיה בנתק כאשר הפקודה בכניסה שונה מהפקודה המפעילה אותו, פלט המערכת pwm\_out יהיה בהתאם.




RTL:

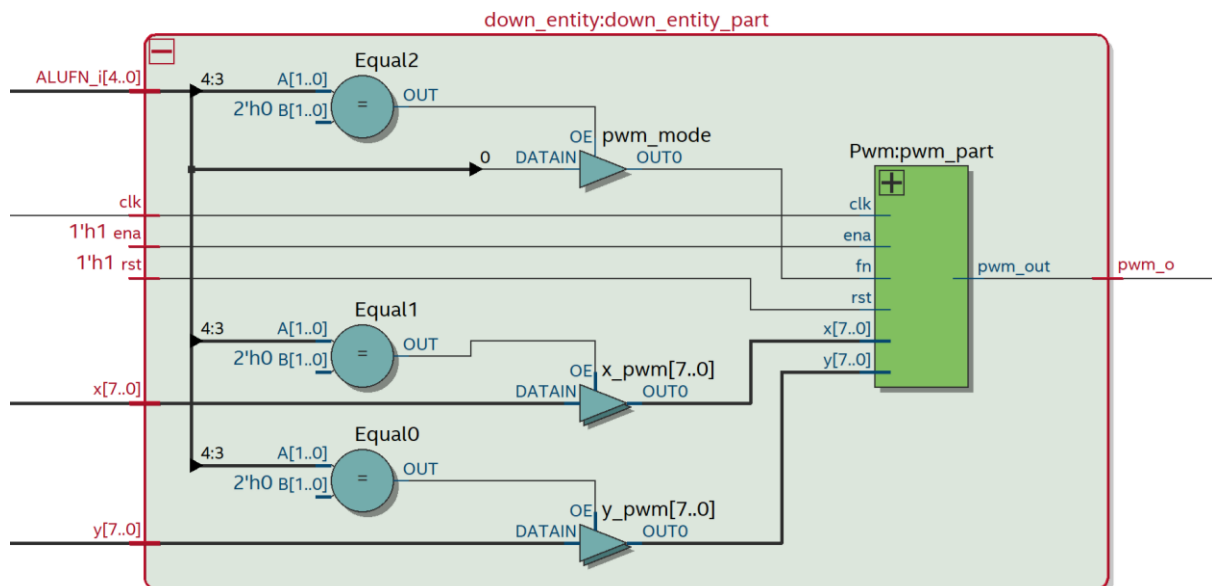

# PWM מודול
 
## תיאור

רכיב זה מופעל בהתאם לכניסת ALUFN ומבצע פעולת גל ריבועי עולה או יורד לפי הקלט של המערכת באופן הבא:




## מימוש

- הגדרנו סיגנל הסופר את מספר עליות השעון בפרוסס.
- בדקנו בתנאים האם הסיגנל קטן מX או גדול ממנו.
- במידה וגדול ממנו להוציא 0 או 1 לוגי, תלוי בMODE של המערכת.

PWM Output	0	00000	PWM MODE0	PWM Mode is Set/Reset
	1	00001	PWM MODE1	PWM Mode is Reset/Set

## :RTL

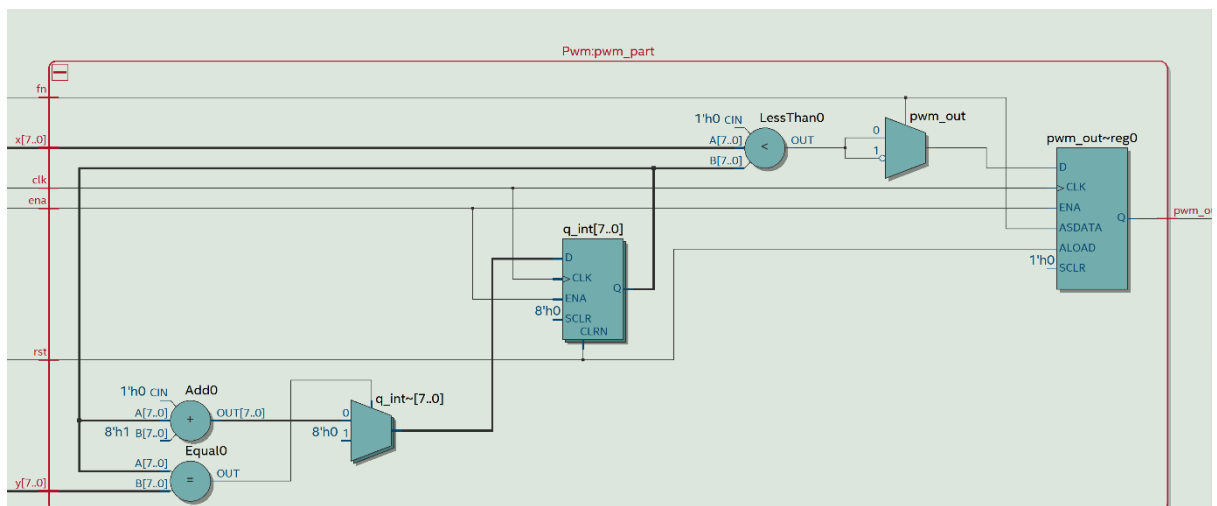


# מודול TOP


## תיאור

המעטפת של המערכת אשר מכילה את ALU ואת ENTITY\_DOWN, את המעטפת חיברנו לפינים של שבב הFPGA ע"י ה.PLANNER\_PIN.


RTL:

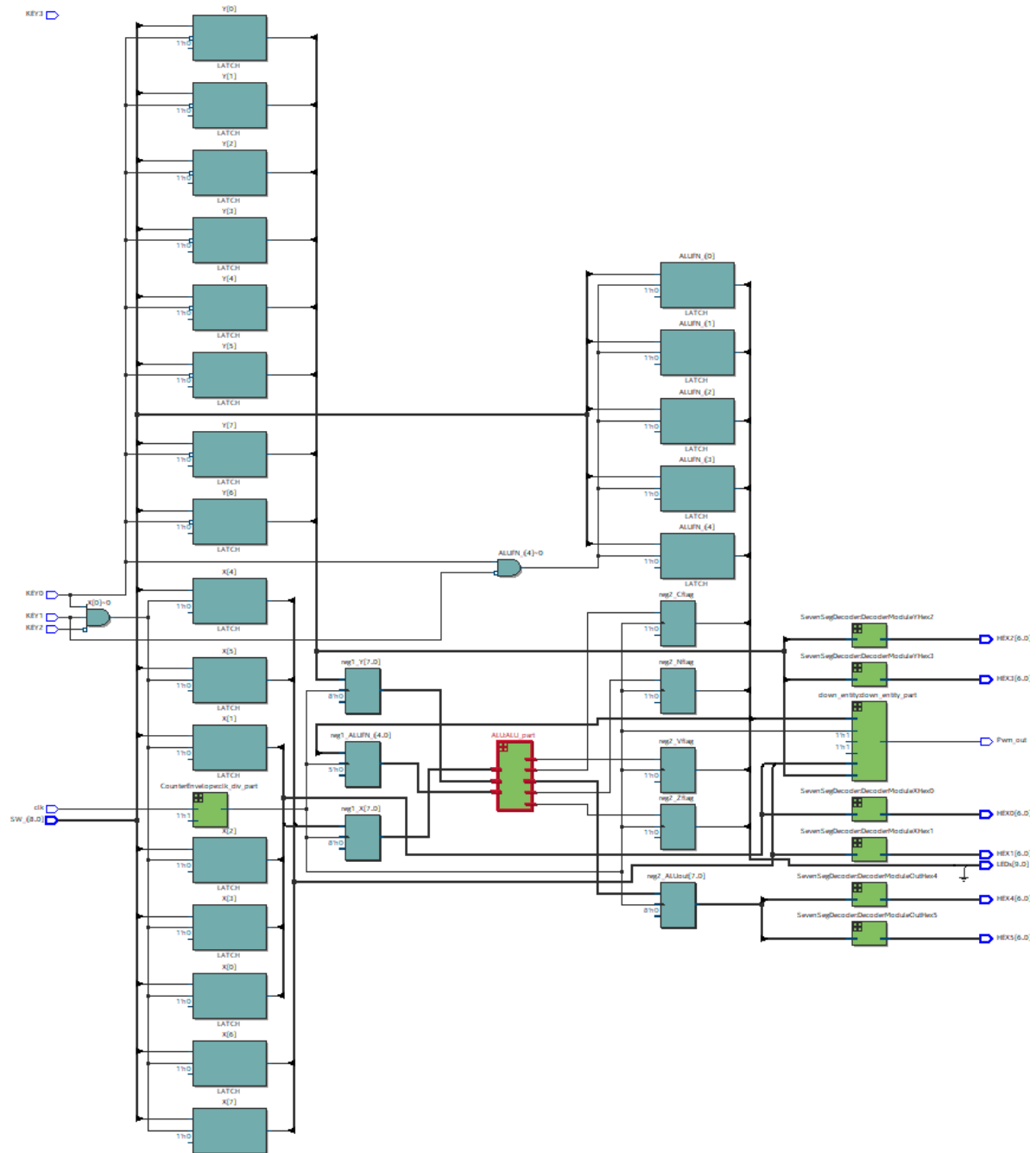


Map planner:

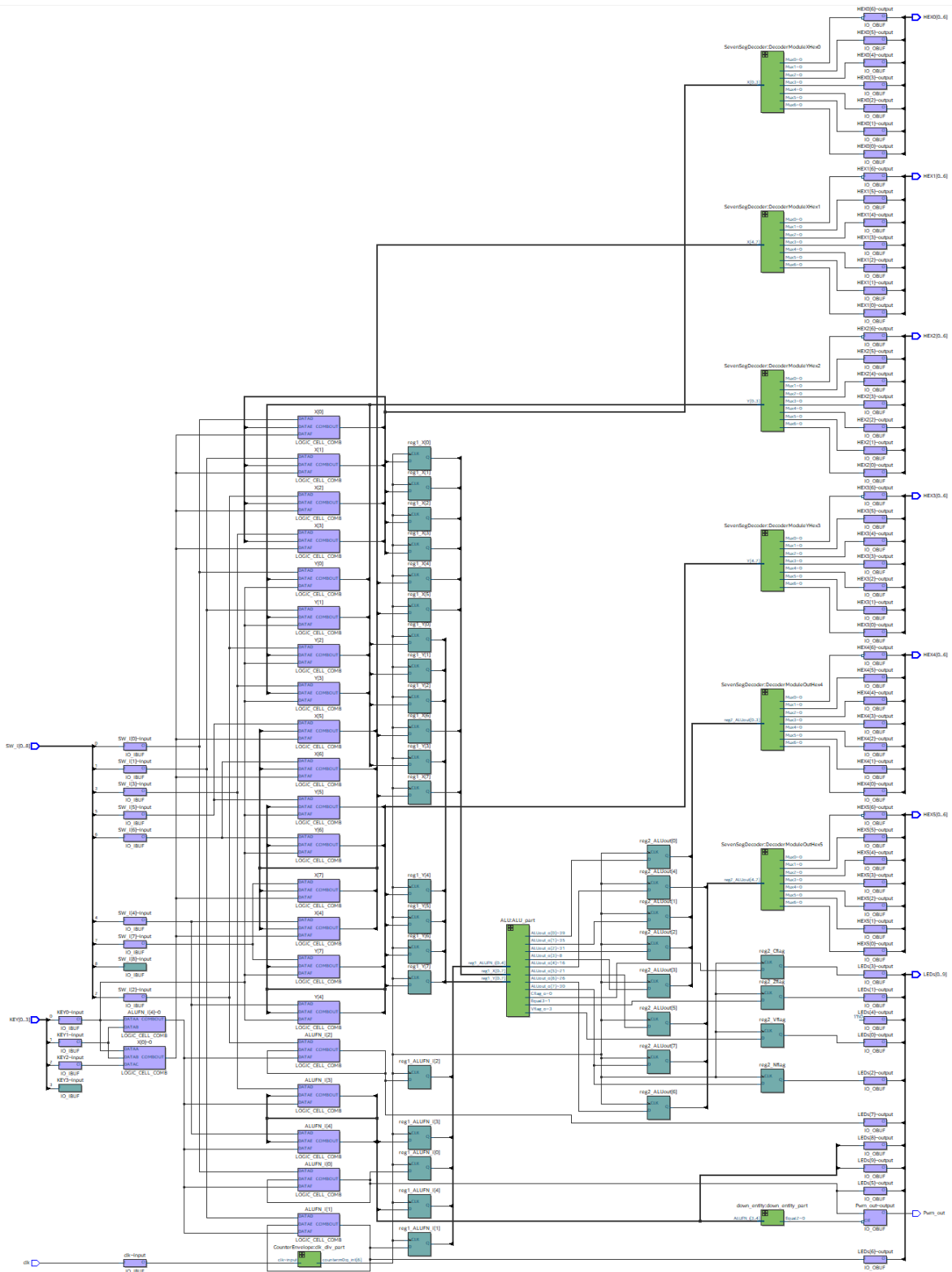

נתיב קריטי:

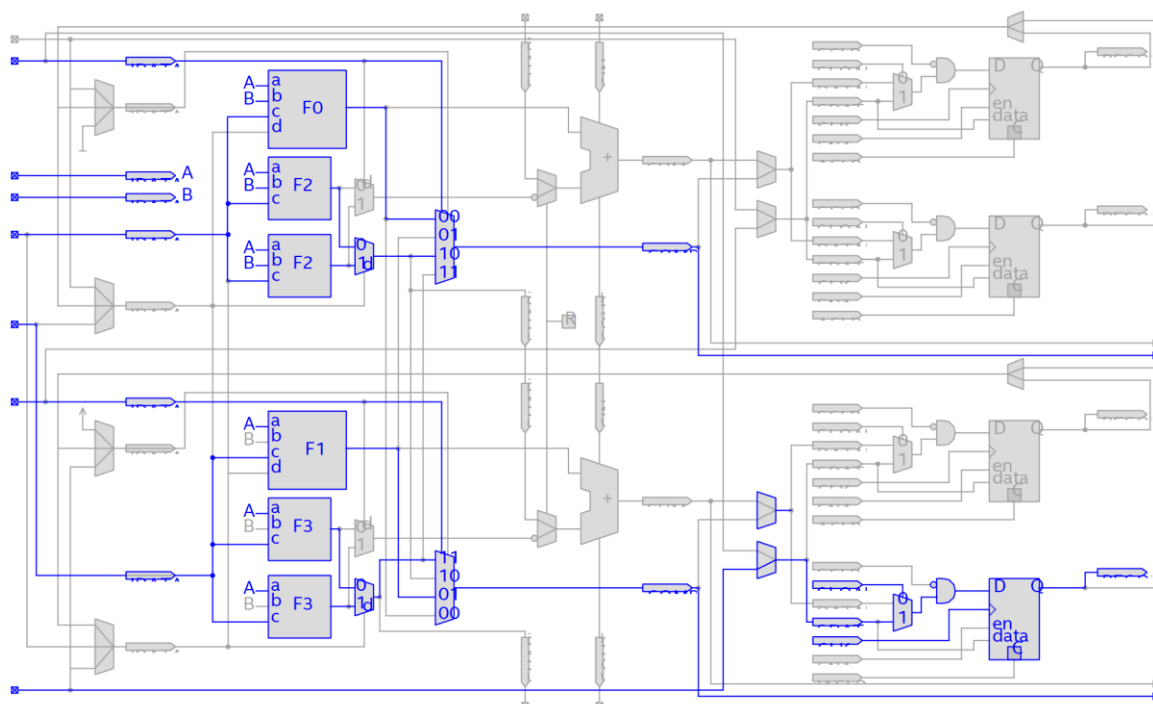

צריבה על גבי הכרטיס:

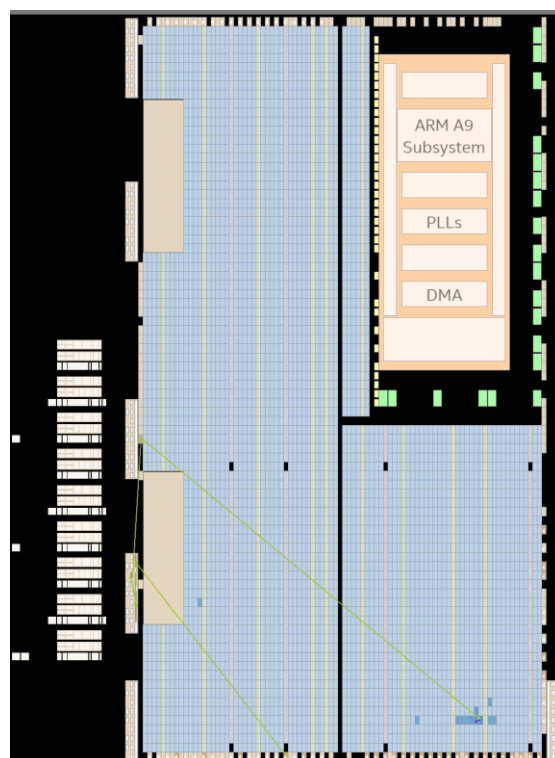

חיוטים לממשק הכרטיס:

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	VREF Group	Fitter Location	I/O Standard	Reserved	Current Strength	Slew Rate	Differential Pair	er Analog Setting: GXB/VCCT_GXB v eiver I/O Pin Term edic
* clk	Input	PIN_AF14	3B	B3B_NO	PIN_AF14	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX0[6]	Output	PIN_AH18	4A	B4A_NO	PIN_AH18	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX0[5]	Output	PIN_AG18	4A	B4A_NO	PIN_AG18	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX0[4]	Output	PIN_AH17	4A	B4A_NO	PIN_AH17	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX0[3]	Output	PIN_AG16	4A	B4A_NO	PIN_AG16	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX0[2]	Output	PIN_AG17	4A	B4A_NO	PIN_AG17	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX0[1]	Output	PIN_V18	4A	B4A_NO	PIN_V18	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX0[0]	Output	PIN_W17	4A	B4A_NO	PIN_W17	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX1[6]	Output	PIN_V17	4A	B4A_NO	PIN_V17	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX1[5]	Output	PIN_AE17	4A	B4A_NO	PIN_AE17	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX1[4]	Output	PIN_AE18	4A	B4A_NO	PIN_AE18	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX1[3]	Output	PIN_AD17	4A	B4A_NO	PIN_AD17	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX1[2]	Output	PIN_AE16	4A	B4A_NO	PIN_AE16	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX1[1]	Output	PIN_V16	4A	B4A_NO	PIN_V16	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX1[0]	Output	PIN_AF16	4A	B4A_NO	PIN_AF16	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX2[6]	Output	PIN_W16	4A	B4A_NO	PIN_W16	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX2[5]	Output	PIN_AF18	4A	B4A_NO	PIN_AF18	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX2[4]	Output	PIN_Y18	4A	B4A_NO	PIN_Y18	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX2[3]	Output	PIN_Y17	4A	B4A_NO	PIN_Y17	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX2[2]	Output	PIN_AA18	4A	B4A_NO	PIN_AA18	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX2[1]	Output	PIN_AB17	4A	B4A_NO	PIN_AB17	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX2[0]	Output	PIN_AD21	4A	B4A_NO	PIN_AD21	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX3[6]	Output	PIN_AD20	4A	B4A_NO	PIN_AD20	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX3[5]	Output	PIN_AA19	4A	B4A_NO	PIN_AA19	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX3[4]	Output	PIN_AC20	4A	B4A_NO	PIN_AC20	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX3[3]	Output	PIN_AA20	4A	B4A_NO	PIN_AA20	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX3[2]	Output	PIN_AD19	4A	B4A_NO	PIN_AD19	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX3[1]	Output	PIN_W19	4A	B4A_NO	PIN_W19	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		
* HEX3[0]	Output	PIN_Y19	4A	B4A_NO	PIN_Y19	2.5 V		12mA (default)	1 (default)		

## מודול ENVELOPE\_COUNTER

### תיאור


רכיב זה מורכב משני תתי רכיבים:

- PLL
- COUNTER

מטרתם לקחת את תדר השעון המובנה של הבקר ולהקטינו באופן הבא:



RTL:

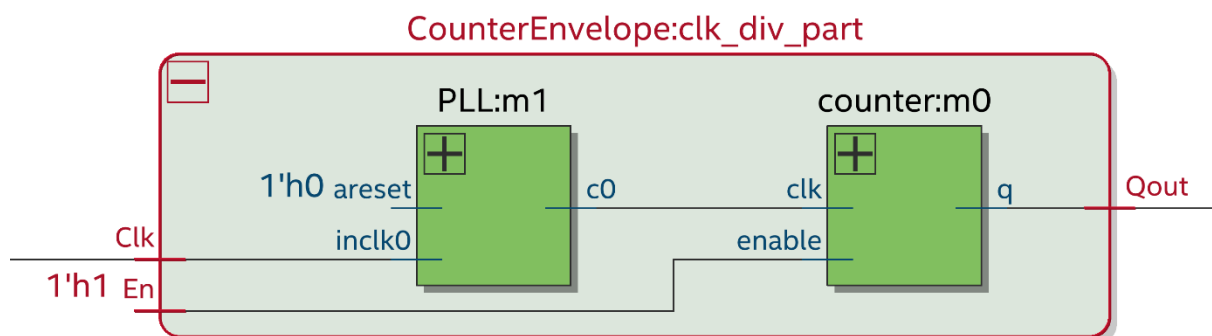



## Signal Tap

נרצה לבצע וורייפיקציה של החומרה על ידי פונקציית ה-signal tap של ה-quartus. נתפוס בזמן אמת את מצב הסיגנלים של הרכיב, ובהתאם לסיגנל שאותו נרצה לתפוס, ברגע שהסיגנל ישתנה למה שאנחנו רוצים נקבל את תוצאות הסיגנלים שנדפיס למסך.

נשים את הסיגנלים הבאים, כאשר הסיגנלים שאנחנו לוכדים הם ה-Keys שהם במצב Pull Down לכן נתפוס אותם בירידת מתח, ונדפיס את הכניסות והמוצאים של המערכת. בנוסף נשים את תנאי הלכידה כ BASIC OR.


trigger: 2024/07/05 1			Lock mode:  Allow			
Node			ta	Enabler	Enabler	Condi
vp	lia	Name	87	87	1	R:
		KEY0				
		KEY1				
		KEY2				
		KEY3				
		Pwm_out				
		+... AI UFN i[4 0]				XXh (OR
		+... HFX0[6 0]				XXh (OR
		+... HFX1[6 0]				XXh (OR
		+... HFX2[6 0]				XXh (OR
		+... HFX3[6 0]				XXh (OR
		+... HFX4[6 0]				XXh (OR
		+... HFX5[6 0]				XXh (OR
		+... LEDs[9 0]				XXh (OR
		+... SW i[8 0]				XXh (OR
		+... X[7 0]				XXh (OR
		+... Y[7 0]				XXh (OR

תחילה עבור שינוי הערך של X: (לחיצה על 2KEY)

vp	lia	Name	-512	-256	0	256	512	768	1024	1280	1536	1792
*		KEY0										
*		KEY1										
*		KEY2										
*		KEY3										
*		Pwm_out										
R		AIUFEN i[4 0]										
R		HFX0[6 0]										
R		HFX1[6 0]										
R		HFX2[6 0]										
R		HFX3[6 0]										
R		HFX4[6 0]										
R		HFX5[6 0]										
R		LEDs[9 0]										
R		SW i[8 0]										
R		X[7 0]										
R		Y[7 0]										


ניתן לראות כי הערך שלו השתנה מ 00 ל 08.

עבור שינוי הערך של Y: (לחיצה על 0KEY)

 


ניתן לראות כי הערך שלו השתנה מ 01 ל 04.

עבור חיבור של X ו Y: (לחיצה על 1KEY)

 

עבור NEG Y: (לחיצה על 1KEY)

 

עבור SHIFT OPERATION: (לחיצה על 1KEY)

